

Alunos: Felipe Braz Marques, Mariana Macedo Santos, Matheus Peixoto Ribeiro Vieira, Nicolas Expedito Lana Mendes, Pedro Henrique Rabelo Leão de Oliveira, Vinicius Nunes dos Anjos

Disciplina: BCC 265

Temperatura	Velocidade
0 a 2	desligado
3 a 7	Temperatura 1
8 a 11	Temperatura 2
12 a 15	Temperatura 3

A saída terá dois bits:

Desligado: 00

Temperatura 1: 01

Temperatura 2: 10

Temperatura 3: 11

	Entradas				Saídas		Saída em decimal
	A	B	C	D	S1	S2	
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	
2	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	1	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	
5	0	1	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	0	1	
7	0	1	1	1	0	1	
8	1	0	0	0	1	0	2
9	1	0	0	1	1	0	
10	1	0	1	0	1	0	

11	1	0	1	1	1	0	
12	1	1	0	0	1	1	3
13	1	1	0	1	1	1	
14	1	1	1	0	1	1	
15	1	1	1	1	1	1	

Mapa saída S1:

X	$\sim A \sim B$	$\sim AB$	AB	$A \sim B$
$\sim C \sim D$			1	1
$\sim CD$			1	1
CD			1	1
$C \sim D$			1	1


Equação para S1: A

Mapa saída S2:

X	$\sim A \sim B$	$\sim AB$	AB	$A \sim B$
$\sim C \sim D$		1	1	
$\sim CD$		1	1	
CD	1	1	1	
$C \sim D$		1	1	

Equação para S2: $\sim ACD + B$

Mapa de circuitos:

 

Sistema em verilog:

```
module ventilador(a,b,c,d,s1,s2);
```

```
    input a,b,c,d;
```

```
    output s1, s2;
```

```
    assign s1 = a;
```

```
    assign s2 = (~a&c&d) | b;
```

```
endmodule
```

```
module simulador;
```

```
    reg a,b,c,d;
```

```
    wire s1, s2;
```

```
    initial
```

```
        begin
```

```
            a = 0;
```

```
            b = 0;
```

```
            c = 0;
```

```
            d = 0;
```

```
        end
```

```
    always
```

```
        begin
```

```
            #1 {a, b, c, d} = {a, b, c, d} + 1;
```

```
        end
```

```
    initial
```

```
        begin
```

```
            #15 $finish;
```

```
        end
```

```
    initial
```

```
        begin
```

```
            $display("tempo\t A\t B\t C\t D\t S1\t S2\t");
```

```
            $monitor("%5d\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b\t", $time, a, b, c, d, s1, s2);
```

```
        end
```

```
    ventilador sim(.a(a), .b(b), .c(c), .d(d), .s1(s1), .s2(s2));
```

```
endmodule
```

Circuito no Proteus:

